

ECE 3150 Notes

I-V Chars.

① Cutoff: $V_{GS} < V_{th} \Rightarrow I_{DS} \approx 0$ NMOS

$|V_{GS}| < |V_{tp}| \Rightarrow I_{DS} \approx 0$ PMOS

② Linear:

$V_{GS} > V_t$ & $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_{th}) - \frac{V_{DS}}{2} \right] V_{DS}$$

$$\beta_n = \mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n}, \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

$V_{GS} - V_{th} \Rightarrow V_{gt}$ gate drive voltage

③ Saturation Region

$V_{GS} > V_{th}$ and $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_{DSat} = V_{GS} - V_{th}$$

$|V_{GS}| < |V_{tp}|$ & $|V_{DS}| < |V_{GS}| - |V_{tp}|$

$$|I_{DS}| = \beta_p \left[(|V_{GS}| - |V_{tp}|) - \frac{|V_{DS}|}{2} \right] |V_{DS}|$$

$$\beta_p = \mu_p \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \frac{W_p}{L_p}$$

$|V_{GS}| > |V_{tp}|$, $|V_{DS}| \geq |V_{GS}| - |V_{tp}|$


$$|I_{DS}| = \frac{\beta_p}{2} (|V_{GS}| - |V_{tp}|)^2$$

$$\text{Tripping Point } V_M = \frac{V_{DD} - V_{tp} + \sqrt{\beta_n/\beta_p} V_{th}}{1 + \sqrt{\beta_n/\beta_p}}$$


$$\sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}} = \frac{(1-r)V_{DD} - |V_{tp}|}{V_{DD} - V_{th}}$$

$$NM_H = V_{oh} - V_{ih}$$

$$NM_L = V_{il} - V_{ol}$$

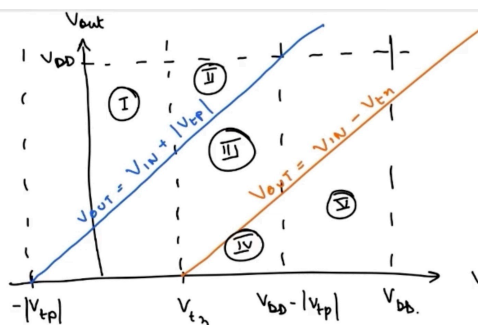

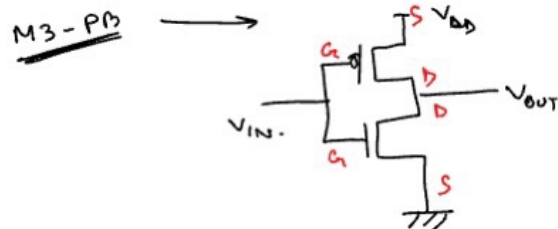- ① nMOS off, pMOS on linear
- ② nMOS on linear, pMOS on linear
- ③ nMOS on sat, pMOS on sat
- ④ nMOS on linear, pMOS on sat
- ⑤ pMOS off, nMOS on linear



- nMOS → ① $V_{GS} = V_G - V_S = V_{IN} - 0 = V_{IN}$
 ② $V_{DS} = V_{out}$
- pMOS → ① $V_{GS} = V_G - V_S = V_{IN} - V_{DD}$
 $|V_{GS}| = V_{DD} - V_{IN}$
 ② $|V_{DS}| = V_{DD} - V_{out}$

Resistance Diagram → end of M3-PB.