

## More on Op Amps

Thursday, October 17, 2024 8:20 AM


Rule 1 on op amps

The ideal input currents are zero

Rule 2


$$V_n = V_p$$

## Inverting Op Amps

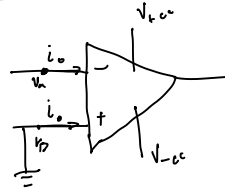

→ The gain of the inverting

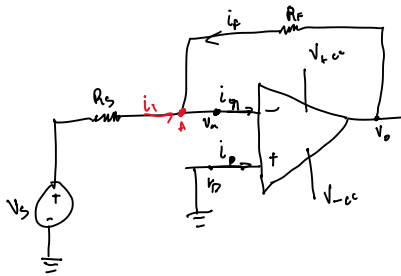terminal is dictated by the voltage supply



KCL @ A

$$i_s + i_f - i_n = 0$$

$$\text{But } i_n = 0$$

$$i_s + i_f = 0$$

$$i_s = \frac{V_s - V_n}{R_s}$$

$$i_f = \frac{V_o - V_n}{R_f}$$


$$\frac{V_o - V_n}{R_s} + \frac{V_o - V_n}{R_f} = 0$$

Use Rule 1 that  $V_n = V_p = 0$

$$\frac{V_s}{R_s} + \frac{V_o}{R_f} = 0$$

$$\Rightarrow V_o = \left[ -\frac{R_f}{R_s} \right] V_s$$

## Summing Op Amps

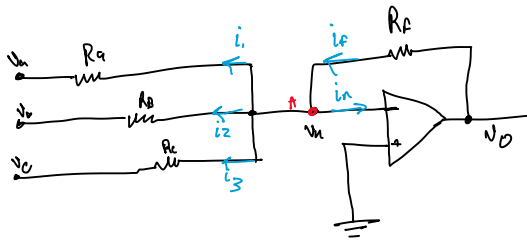

KCL @ A

$$i_a + i_b + i_c + i_n - i_f = 0$$


↓

$$\frac{V_a - V_n}{R_a} + \frac{V_b - V_n}{R_b} + \frac{V_c - V_n}{R_c} - \left( \frac{V_o - V_n}{R_f} \right) = 0$$

$$-\frac{V_a}{R_a} - \frac{V_b}{R_b} - \frac{V_c}{R_c} - \frac{V_o}{R_f} = 0$$

$$V_o = - \left( \frac{V_a}{R_a} + \frac{V_b}{R_b} + \frac{V_c}{R_c} \right) \cdot R_f$$

Reverse eqn..

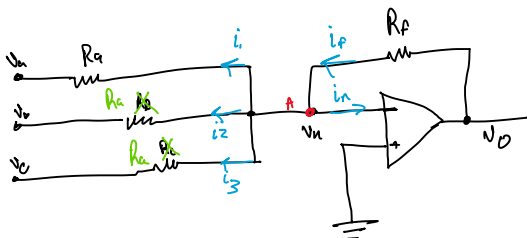


$$V_o = - \frac{R_f}{R_a} (V_a + V_b + V_c)$$

∴ Summing voltages + amplifying

if  $V_n$  some constant  $\frac{R_f}{R_a}$

or reverse polarity.


## Non Inverting Amplifier

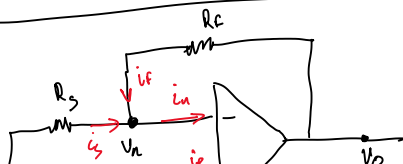

KCL @ Vn

$$i_s - i_n + i_f = 0$$

$$i_s = i_n - i_f$$

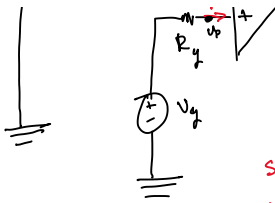

Since  $i_p$  is zero  
 $V_p = V_g$  due to no  
 voltage drop across the  
 $R_g$  resistor

$$i_s + i_f = 0$$

$$\frac{0 - v_n}{R_s} + \frac{v_o - v_n}{R_f} = 0$$

$$\frac{-v_n}{R_s} + \frac{v_o - v_n}{R_f} = 0$$

$$\frac{-V_g}{R_s} + \frac{v_o - V_g}{R_f} = 0$$

$$\frac{-V_g}{R_s} + \frac{v_o}{R_f} - \frac{V_g}{R_f} = 0$$

$$\frac{V_g}{R_s} = \frac{v_o}{R_f} - \frac{V_g}{R_f}$$

$$\frac{v_o}{R_f} = \frac{V_g}{R_s} + \frac{V_g}{R_f}$$


$$v_o = R_f \left[ \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_f} \right] V_g$$

$$v_o = \left[ 1 + \frac{R_f}{R_s} \right] \cdot V_g$$

Not inverting as the output  
 retains same polarity as  
 input.

2

## Differential Amplifier

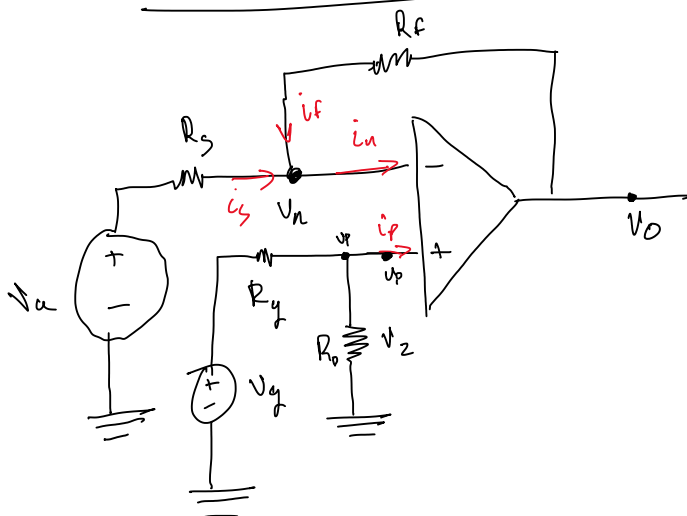

$$KCL @ v_n$$

$$i_s + i_f - i_n = 0$$

$$\downarrow$$

$$\frac{v_n - v_n}{R_s} + \frac{v_o - v_n}{R_f} = 0$$

$$w.k.T. \quad v_n = v_p$$

and w/ voltage divider

$$v_n = v_p = V_g \left( \frac{R_2}{R_2 + R_1} \right)$$

$$\frac{v_n - V_g \left( \frac{R_2}{R_2 + R_1} \right)}{R_s} + \frac{v_o - V_g \left( \frac{R_2}{R_2 + R_1} \right)}{R_f} = 0$$

x can't be wrong 2

$$\Rightarrow \left| v_o = \left[ \frac{R_3 (R_2 + R_3)}{R_5 (R_2 + R_3)} \right] v_g - \left[ \frac{R_2}{R_5} \right] v_i = 0 \right|$$